

## Математическая логика и теория алгоритмов

**Задание 1.** Запишите структурную формулу по заданной функциональной схеме, упростите ее и постройте релейно-контактную схему:



